



Generador Tracking

Muchos de nuestros circuitos han sido diseñados para satisfacer las peticiones de nuestros lectores, otros, como es el caso del proyecto que presentamos en estas páginas, se han diseñado para complementar o mejorar dispositivos de gran aceptación. El circuito que aquí se presenta es un complemento idóneo para el Analizador de espectro LX.1431.

Nuestro Analizador de espectro LX.1431 es uno de los proyectos que más demanda ha tenido ya que la diferencia de precio es enorme con respecto a los que se encuentran en los comercios, fundamentalmente porque utiliza la pantalla del osciloscopio para visualizar las señales.

La consulta más habitual de los lectores sobre este proyecto ha sido la posibilidad de complementar el dispositivo con un Generador Tracking. De hecho, incluso algunos lectores nos han enviado sus esquemas, cosa que agradecemos profundamente.

Este accesorio, oportunamente controlado por el oscilador del Analizador de espectro LX.1431, permite obtener en salida una señal

RF con la frecuencia de la banda de trabajo del Analizador y sincronizada con el barrido horizontal.

Se trata de una característica muy apreciada en un analizador de espectro, ya que permite, mediante una señal RF, representar la banda pasante de una etapa, tanto activa como pasiva, o bien controlar un puente reflectométrico para determinar la frecuencia de trabajo de una antena.

PRINCIPIO de FUNCIONAMIENTO

El circuito está constituido por una etapa mezcladora-osciladora, incluida en un integrado NE.802, seguida por un amplificador compuesto por dos integrados MAV.11 conectados en cascada.

Antes de continuar es necesario repasar brevemente el funcionamiento del Analizador LX.1431, de otra forma sería imposible comprender el funcionamiento del Generador Tracking.

El analizador de espectro, de forma general, se comporta como un receptor panorámico de banda ancha, que, en lugar de un altavoz, dispone de una pantalla sobre la que visualiza la potencia de las señales recibidas.

En nuestro caso utilizamos la pantalla de un osciloscopio, mientras que la frecuencia de sintonía se obtiene barriendo de forma continua una banda concreta de frecuencias.

Como en todos los receptores superheterodinós también en el Analizador de espectro hay un oscilador local que, en nuestro caso,

opera entre 433,9 y 733,9 MHz, cubriendo así una banda incluida entre 0 (en la práctica algunos centenas de KHz) y 300 MHz.

También hay una primera MF con un valor de 433,9 MHz. Todas las señales presentes en la tanda de 0,1 a 300 MHz se convierten a este valor (la primera etapa es conversor de frecuencia).

Por ejemplo, si el oscilador local trabaja a 500 MHz, la frecuencia recibida es igual a:

$$500 - 433,9 = 66,1 \text{ MHz}$$

Obviamente el oscilador no permanece estacionado en esta frecuencia (Span igual a cero) sino que barre sin parar alrededor de esta frecuencia en función del valor ajustado con el mando Span.

para LX 1431

Fig.1 El integrado NE.602 es un circuito diseñado para aplicaciones VHF de baja potencia. Sus características, la inclusión de un isolador, un regulador de tensión y un doble mezclador balanceado lo hacen particularmente adecuado para sistemas de comunicación en aplicaciones de radio y telefonía móvil.

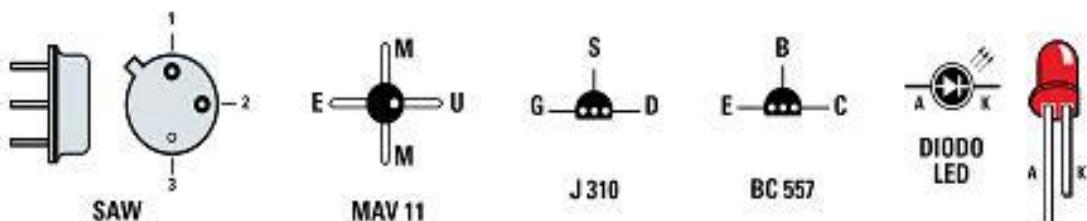
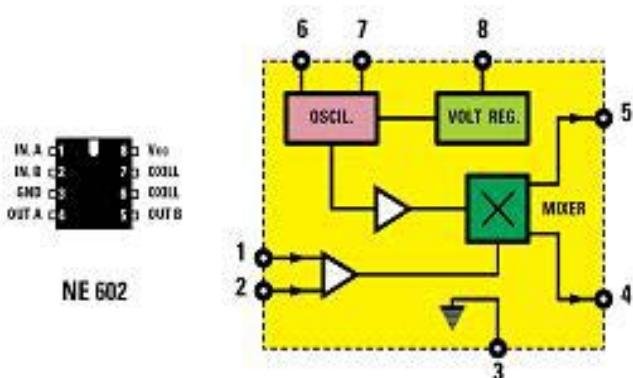


Fig.2 Conexiones de los semiconductores utilizados en el Generador Tracking LX.1699. Las conexiones del monólitico MAV.11 se muestran vistas desde arriba, mientras que las del resonador SAW, las del FET J310 y las del transistor PNP BC557 se muestran vistas desde abajo.

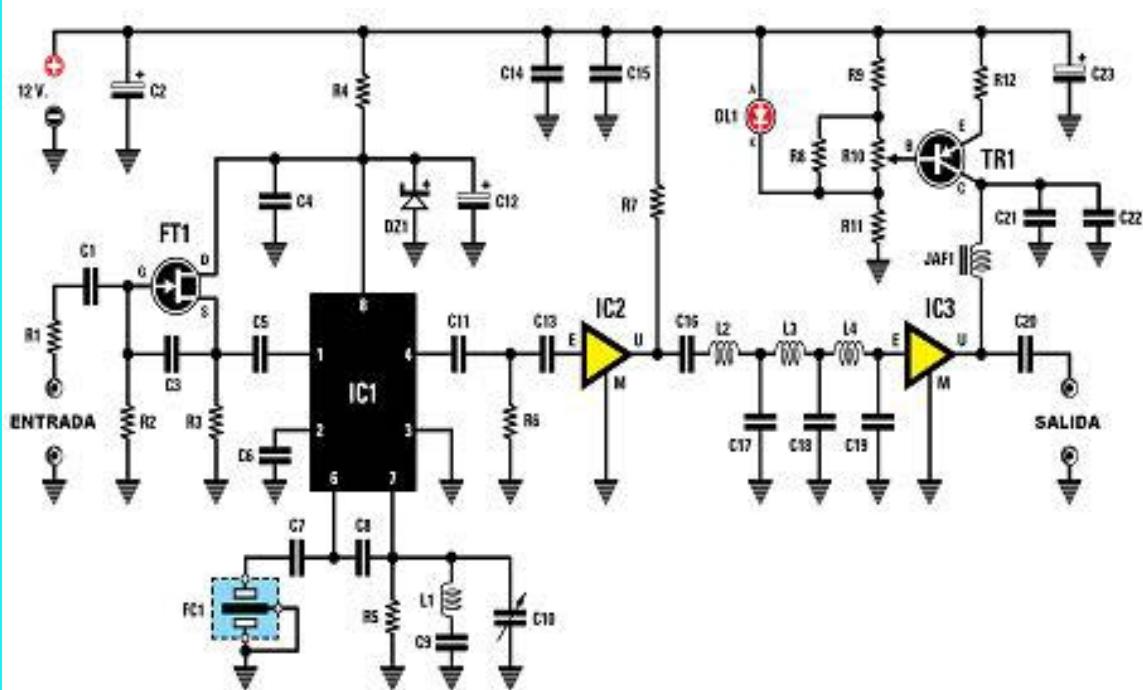


Fig.3 Esquema eléctrico del Generador Tracking LX.1699. El resonador SAW (FC1), conectado al oscilador interno del integrado NE.602 (terminal 6 de IC1), lo obliga a generar una frecuencia fija 433,92 MHz, que, medida con la frecuencia variable del oscilador local del Analizador LX.1431, permite obtener una tercera frecuencia igual a la diferencia entre los dos valores. El circuito funciona con 12 voltios, pudiéndose conectar al mismo alimentador que suministra energía al Analizador de espectro LX.1431.

LISTA DE COMPONENTES LX.1699

R1 = 100 ohmios
 R2 = 47.000 ohmios
 R3 = 330 ohmios
 R4 = 220 ohmios
 R5 = 2.200 ohmios
 R6 = 470 ohmios
 R7 = 120 ohmios
 R8 = 8.200 ohmios
 R9 = 2.700 ohmios
 R10 = Trimmer 10.000 ohmios
 R11 = 1.000 ohmios
 R12 = 22 ohmios
 C1 = 4,7 pF cerámico
 C2 = 10 microF. electrolítico
 C3 = 4,7 pF cerámico
 C4 = 10.000 pF cerámico
 C5 = 1.000 pF cerámico
 C6 = 1.000 pF cerámico
 C7 = 1.000 pF cerámico
 C8 = 4,7 pF cerámico
 C9 = 470 pF cerámico
 C10 = Compensador 2-8 pF
 C11 = 1.000 pF cerámico
 C12 = 10 microF. electrolítico

C13 = 1.000 pF cerámico
 C14 = 10.000 pF cerámico
 C15 = 1.000 pF cerámico
 C16 = 1.000 pF cerámico
 C17 = 12 pF cerámico
 C18 = 12 pF cerámico
 C19 = 0,8 pF cerámico
 C20 = 10.000 pF cerámico
 C21 = 10.000 pF cerámico
 C22 = 1.000 pF cerámico
 C23 = 10 microF. electrolítico
 L1-L4 = Ver texto
 JAF1 = Impedancia 10 microhenrios
 FC1 = Resonador SAW 433,92
 DZ1 = Diodo zénar 5,1V 1/2W
 DL1 = Diodo LED
 TR1 = Transistor PNP BC.557
 FT1 = FET J.310
 IC1 = Integrado NE.602
 IC2 = Monolítico MAV.11
 IC3 = Monolítico MAV.11

NOTA Todas las resistencias utilizadas en este circuito son de 1/4 vatio.

Para generar una señal de tracking a 66,1 MHz a partir de la frecuencia del oscilador local hay que sustraer de la frecuencia del oscilador local el valor fijo de la primera MF, esto es:

$$500 - 439,9 = 66,1 \text{ MHz}$$

En la práctica conseguimos que el Analizador esté sintonizado a una frecuencia de 66,1 MHz y, al mismo tiempo, en el tracking estará disponible una señal de la misma frecuencia.

ESQUEMA ELÉCTRICO

La función de conversión de frecuencia es realizada en nuestro circuito por un integrado NE.802, equivalente al SA.802, que en el esquema eléctrico de la Fig.3 está referenciado como IC1.

Es el resonador de onda de superficie (SAW) FG1 el que, conectado al oscilador interno de IC1, obliga a este último a generar una frecuencia estable de 439,92 MHz.

Esta frecuencia se mezcla con la frecuencia variable generada por el oscilador local del Analizador LX.1431, obteniendo así una tercera frecuencia igual a la diferencia entre los dos valores.

El FET FT1 tiene la función de asegurar una alta impedancia de entrada suficiente, de forma que una vez conectado el oscilador local no se sobrecargue y se adapte perfectamente a la impedancia de entrada del integrado IC1.

NOTA La conexión entre el oscilador local del Analizador de espectro LX.1431 y el Generador Tracking se ha de realizar mediante un cable apantallado tipo RG.174 con una longitud no superior a 15 cm.

La débil señal disponible en la salida del mezclador IC1 (terminal 4) es amplificada en potencia unos 12-13 dB por el primer amplificador monolítico MAV.11 (IC2).

Antes de amplificarse de nuevo la señal es filtrada mediante un filtro paso-bajo formado por L2-C17-L3-C18-L4-C19, diseñado para una frecuencia de corte de 350 MHz.

Este filtro atenúa las frecuencias superiores a 350 MHz presentes en la salida del mezcla-

dor IC1 ocasionadas por la suma entre la señal del oscilador local y la señal del oscilador SAW.

Por último, antes de alcanzar el conector de salida, la señal se amplifica nuevamente otros 12-13 dB mediante otro MAV.11 (IC3).

Esta etapa dispone de un regulador de ganancia obtenido mediante el control de la corriente de realimentación de esta amplificador a través del transistor PNP TR1. De esta forma mediante el trimmer R10 se puede regular la amplitud de la señal de salida para ajustarla a cualquier condición.

La potencia de la señal de salida queda llegar hasta un máximo de -20 dBm. Mediante el trimmer R10 puede atenuarse 20 dB.

El circuito se alimenta con una tensión de 12 voltios y una corriente de 130-170 mA, por lo que se puede conectar perfectamente al Alimentador LX.1432 incluido dentro del mueble del Analizador de espectro.



Fig.4 Para construir la bobina L1 hay que envolver 2 espiras de cable de cobre de 0,5 mm de sección sobre un soporte de 3 mm de diámetro. Las espiras se han de espaciar para obtener una longitud total de 2 mm.

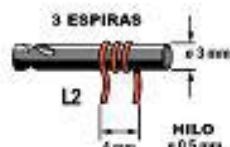


Fig.5 Para construir la bobina L2 hay que envolver 3 espiras de cable de cobre de 0,5 mm de sección sobre un soporte de 3 mm de diámetro. Las espiras se han de espaciar para obtener una longitud total de 4 mm.

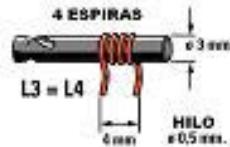


Fig.6 Para construir L3 y L4 hay que envolver 4 espiras de cable de cobre de 0,5 mm de sección sobre un soporte de 3 mm de diámetro. Las espiras se han de espaciar para obtener una longitud total de 4 mm.

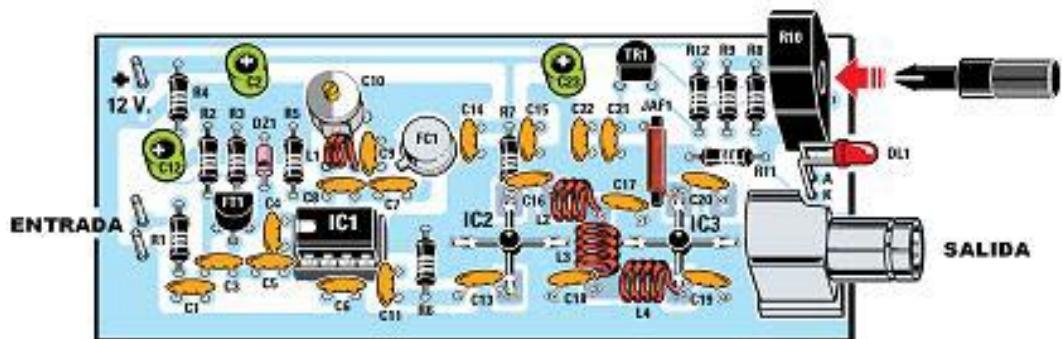


Fig.7 Esquema de montaje gráfica del Generador Tracking UX.1699. En el kit se proporciona un mando de ajuste para poder regular el trimmer R10 sin necesidad de un destornillador. Este control lo hemos sacado al exterior (ver Fig.24) ya que permite ajustar la potencia de la señal de salida.

REALIZACIÓN PRÁCTICA

Antes de comenzar la soldadura de componentes en el circuito impreso es aconsejable realizar las bobinas que incluya el proyecto. En el kit se proporciona el cable de cobre de 0,5 mm de diámetro necesario para realizar las cuatro bobinas L1-L2-L3-L4.

Todas las bobinas van envueltas al aire con un diámetro de 3 mm, por lo que para realizarlas es conveniente disponer, por ejemplo, de una broca de este diámetro (ver Figs.4-8).

Para la bobina L1 hay que envolver 2 espiras espaciéndolas de tal modo que de extremo a extremo la longitud sea de 2 milímetros. Para la bobina L2 hay que envolver 3 espiras espaciéndolas de tal modo que de extremo a extremo la longitud sea de 4 milímetros. Para las bobinas L3 y L4 hay que envolver 4 espiras espaciéndolas de tal modo que de extremo a extremo la longitud sea de 4 mm.

Utilizando una lima o papel de lija hay que raspar los terminales de las bobinas para quitar el esmalte aislante que protege el cable y, después, estañar las zonas raspadas.

Las bobinas ya están listas. El montaje de los componentes en el impreso UX.1699 puede comenzar.

Dado al tamaño de los amplificadores monolíticos MAV.11 (IC2-IC3) es conveniente comenzar el montaje con su instalación. Sus terminales se sueldan directamente a las pistas del impreso, orientando sus pequeños puntos de referencia hacia arriba (ver Fig.2).

Acto seguido se pide montar el zócalo de 8 terminales que sustituirá IC1 y todas las resistencias.

Es el momento de montar los condensadores cerámicos y, a continuación, los condensadores electrolíticos, todos de 10 microfaradios, respetando en este caso la polaridad de sus terminales (en correspondencia al terminal negativo hay un símbolo - resigrafiado).

NOTA Si se tienen dificultades en reconocer los valores de los condensadores cerámicos o de las resistencias se puede recurrir a las tablas de identificación disponibles en la sección UTILIDADES de página Web de N.Electrónica (www.nuevaelectronica.com).

Por fin ha llegado el momento de instalar las 4 bobinas anteriormente confaccionadas, además de la impedancia JAF1.

Es el turno de los semiconductores: El diodo zénér DZ1 se instala entre las resistencias R3 y R5 orientando hacia abajo su franja de referencia, el FET FT1 se monta orientando la parte plana de su cuerpo hacia arriba y el transistor TR1 orientando hacia abajo la parte plana de su cuerpo.

El montaje puede continuar con la instalación del resonador SAW FG1 (cuyo pequeño saliente de referencia ha de orientarse hacia la parte inferior- izquierda), del compensador C10 y del trimmer R10, que incluye un pequeño elemento de ajuste que se ha de instalar una vez montado el impreso en el mueble contenedor.

HACIA LX 1431


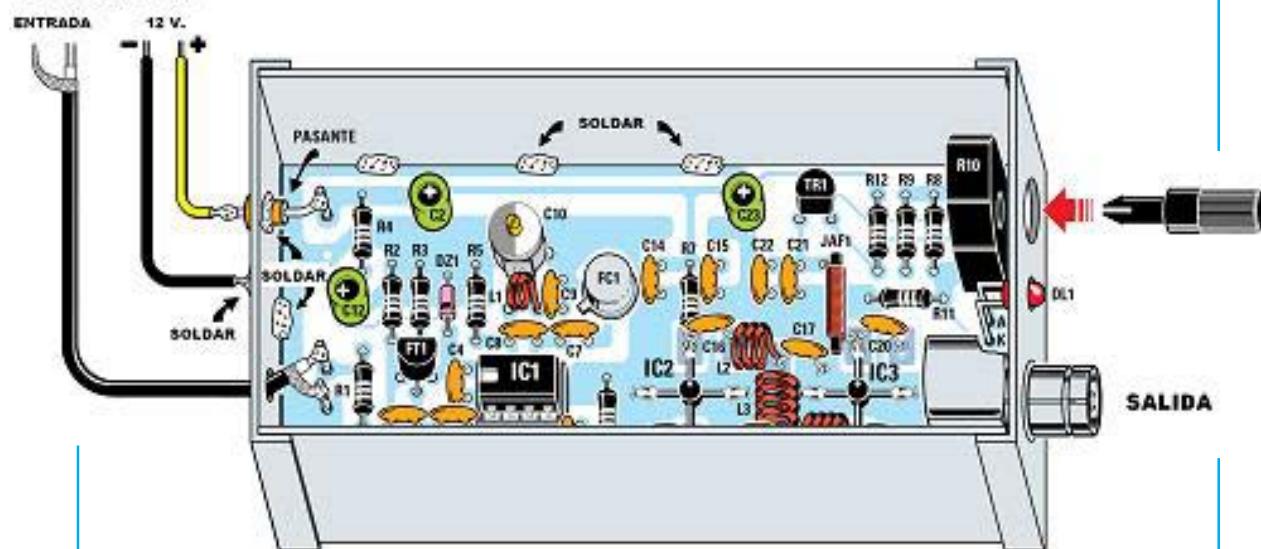



Fig.8 El Generador Tracoring se instala en un mueble completamente metálico, que proporcionamos perforado, ya que tiene la función de aislante de cualquier señal externa. Por esta misma razón el ingresso debe soldarse directamente a la carcasa. Para el terminal positivo de alimentación se utiliza un conector pasante, mientras que el terminal negativo se conecta directamente a la carcasa contenedor.

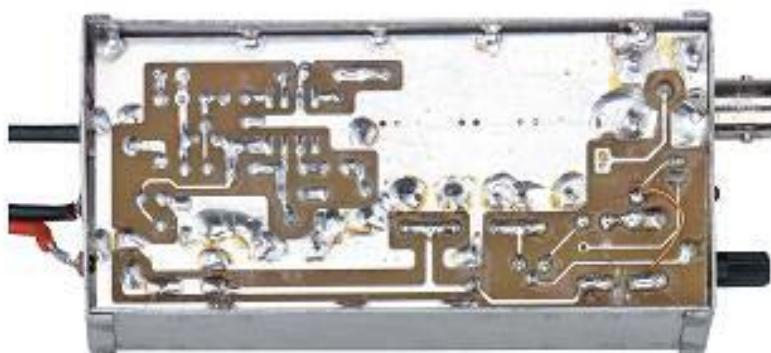

Fig.9 Aspecto de una placa prototipo del Generador instalada dentro de su carcasa contenedor metálico.

Fig.10 El circuito impreso ha de soldarse a la carcasa metálica del mueble por ambos lados.



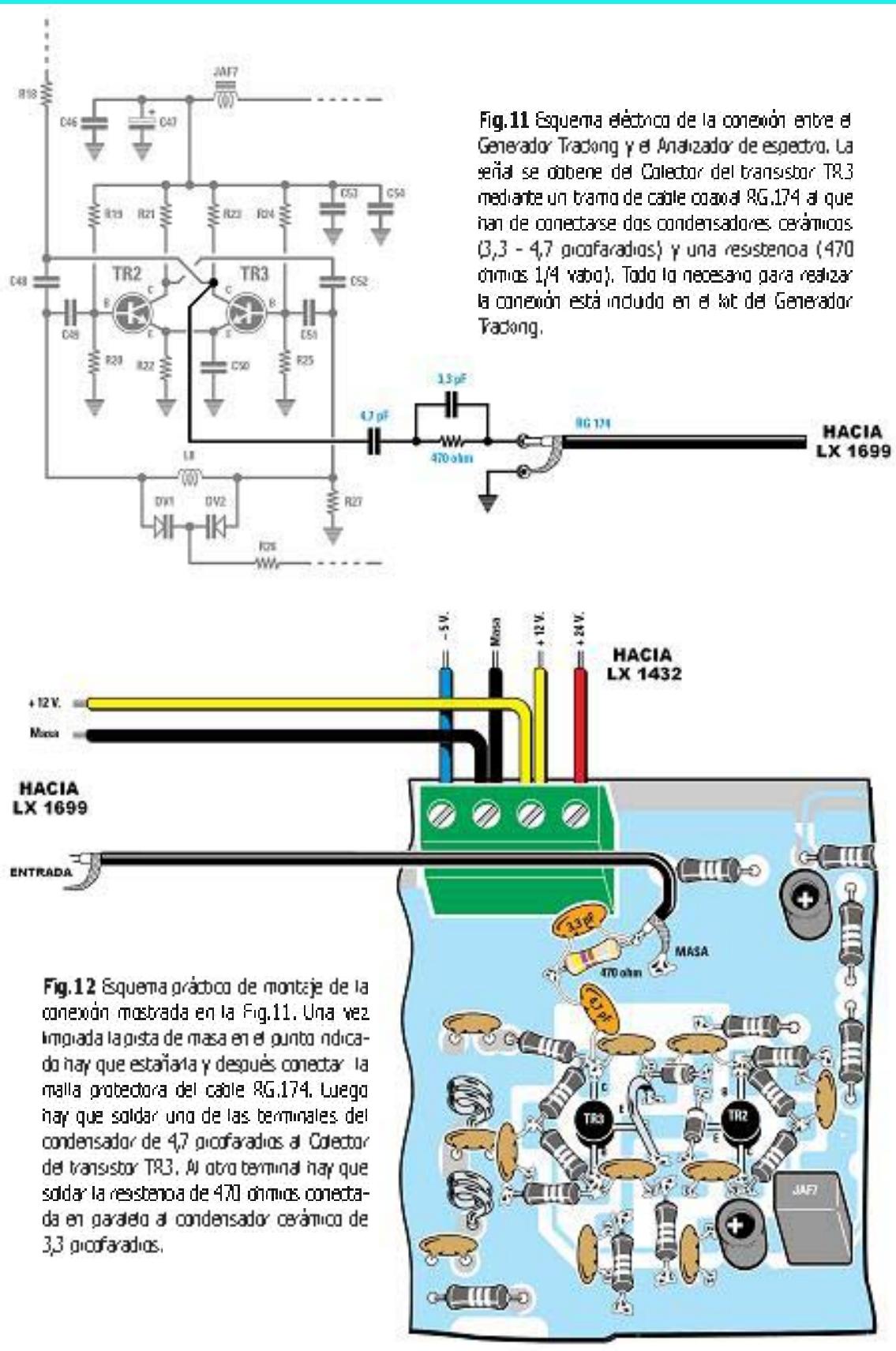

El diodo LED DL1 se ha de instalar prácticamente sin acortar sus terminales, ya que posteriormente hay que doblarlo en forma de L y hacer salir su cabezal por uno de los lados del mueble contenedor.

Ha llegado el momento de soldar los tres terminales tipo pin, uno para el positivo de alimentación, otro para la entrada de la señal y otro para la toma de masa.

Por ultimo solo queda soldar el conector BNC de salida e instalar el integrado IC1 en su zócalo correspondiente, orientando su muesca de referencia en forma de U hacia la izquierda.

MONTAJE en el MUEBLE

El mueble contenedor que proponemos para este circuito es completamente metálico ya que tiene la función de apantallar todo el circuito.

Una vez instalado el circuito impreso en su interior hay que soldarlo a la carcasa tal como se muestra en el esquema de la Fig.8 y en las fotografías de las Figs.9-10.

Por el lado derecho del mueble, que proporcionamos perforado, hay que hacer salir el conector BNC al que se conecta circuito a analizar, y el cabezal del diodo LED. También ha de sobresalir el eje de ajuste del trimmer R10.

En el otro lado hay que instalar la toma pasante para el positivo de alimentación y realizar las conexiones tal como se muestra en la Fig.8.

Fuesto que el circuito está conectado a masa mediante soldaduras al cable negativo de alimentación se suelda directamente a la carcasa metálica del mueble contenedor.

Para la entrada de la señal hay que utilizar un trozo de cable RG.174. Ahora bien, antes de conectarlo al circuito del Generador Tracking LX.1899 hay que prepararlo.

En primer lugar hay que pelar la cubierta externa y luego la interna, dejando al descubierto en torno a medio centímetro del cable central.

Luego hay que enroscar los hilos de la malla para asegurar que ninguno haga cortocircuito. Una vez apartados los hilos de malla hay que enroscar los hilos del cable central y estriarlo para facilitar su conexión.

Llegado este punto ya se puede abrir el mueble del Analizador. En su lado izquierdo hay que realizar un pequeño agujero sobre la clama.

Acto seguido hay que limpiar la pista de masa del circuito LX.1431 en el punto indicado en la Fig.12 y estriarla. Despues hay que conectar la malla protectora del cable RG.174.

Para obtener la señal hay que soldar uno de los terminales del condensador de 4,7 picofaradios al Colector del transistor TR3.

Al otro terminal hay que soldar la resistencia de 470 ohmios conectada en paralelo al condensador cerámico de 3,3 picofaradios (ver Fig.12).

Ahora ya se puede conectar el cable central al punto de unión entre la resistencia y el condensador de 3,3 picofaradios.

El otro extremo del cable coaxial se conecta a los terminales tipo pin dispuestos en el circuito LX.1899, tal como se muestra en la Fig.8.

Antes de cerrar el mueble del Analizador hay que conectar los cables de alimentación procedentes del circuito LX.1899 a los contactos centrales de la clama presente en el circuito LX.1431 (ver Fig.12).

Antes de cerrar el mueble metálico del Generador Tracking hay que ajustar el compensador C10 siguiendo las indicaciones que detallamos a continuación.

AJUSTE del COMPENSADOR C10

Para realizar el ajuste del compensador es necesario predisponer los controles del Analizador LX.1431 de la siguiente forma: El mando GAIN y el mando SPAN han de girarse al máximo. La posición de los mandos SWEEP y TUNE son irrelevantes para este ajuste.

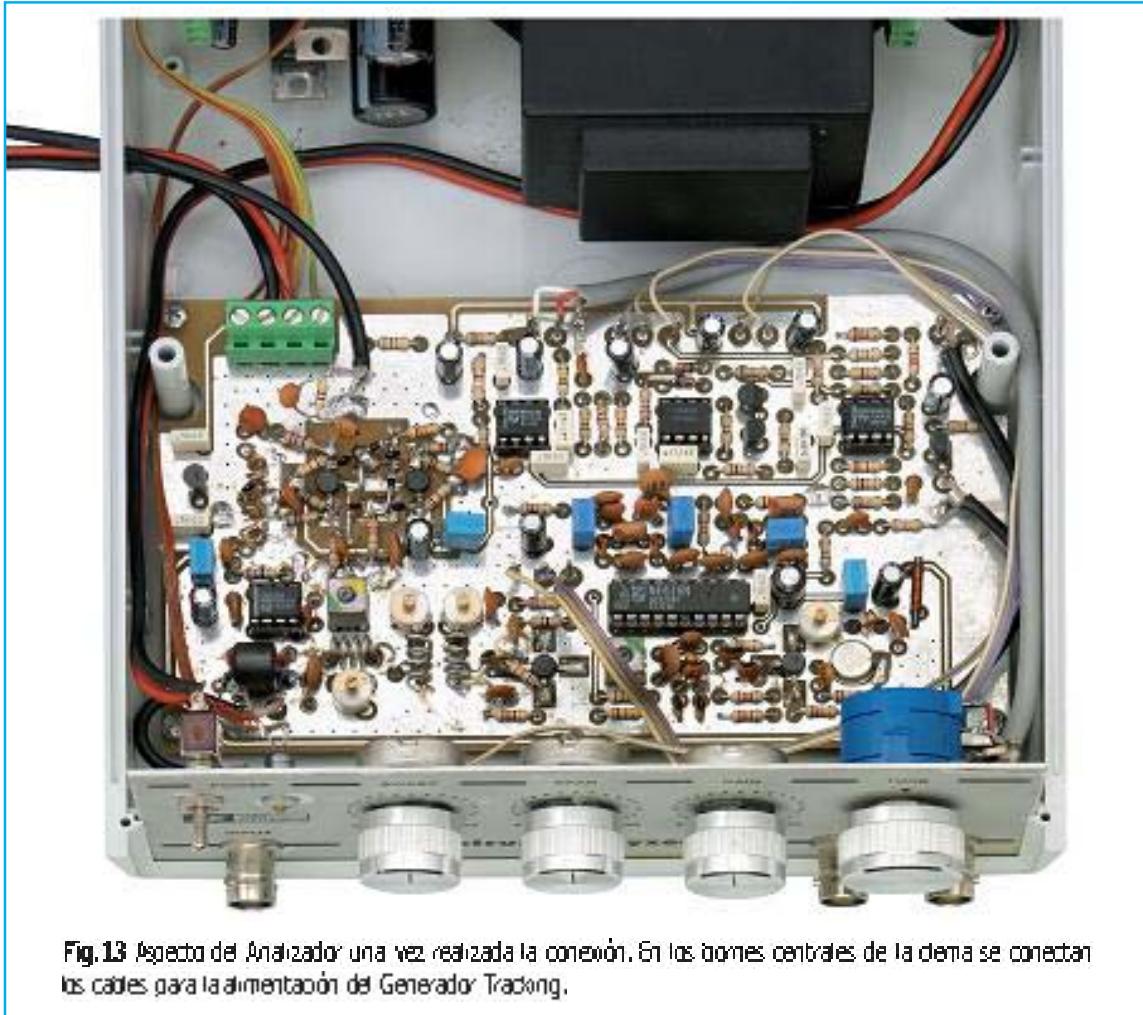


Fig.13 Aspecto del Analizador una vez realizada la conexión. En los bornes centrales de la dama se conectan los cables para la alimentación del Generador Tracking.

Las salidas X-Y del Analizador han de conectarse a las correspondientes entradas X-Y del osciloscopio mediante dos cables coaxiales provistos de conectores BNC.

Como expusimos detalladamente en la revista N°192, independientemente de si vuestro osciloscopio es monocanal o de doble canal, hay que hacer operativas las entradas X-Y ajustando el mando Time/Div. o desplazando el commutador a la posición X-Y.

Los dos mandos Volts/Div. del osciloscopio han de ajustarse a la posición 0,5 voltios/Div., mientras que las entradas han de predisponerse para medir tensión continua (DC).

Ya solo queda conectar el BNC de salida del Generador Tracking al BNC de entrada del Analizador de espectro utilizando un cable coaxial provisto de conectores BNC.

El trimmer R10 debe girarse completamente en sentido de las agujas del reloj para tener en la salida la máxima potencia.

Ahora todo está listo, si bien en la pantalla del osciloscopio no aparecerá la señal, sino un "ruido", como se evidencia en la Fig.15.

Con un pequeño destornillador hay que girar el cursor del compensador C10 hasta visualizar una señal en salida, es decir una línea horizontal como la mostrada en la Fig.16.

Es posible que nada más conectar los dispositivos aparezca esta señal. Esto significaría que el compensador C10 estaba ya ajustado.

Llegado este punto ha terminado el ajuste del Generador Tracking. El mueble ya se puede cerrar.

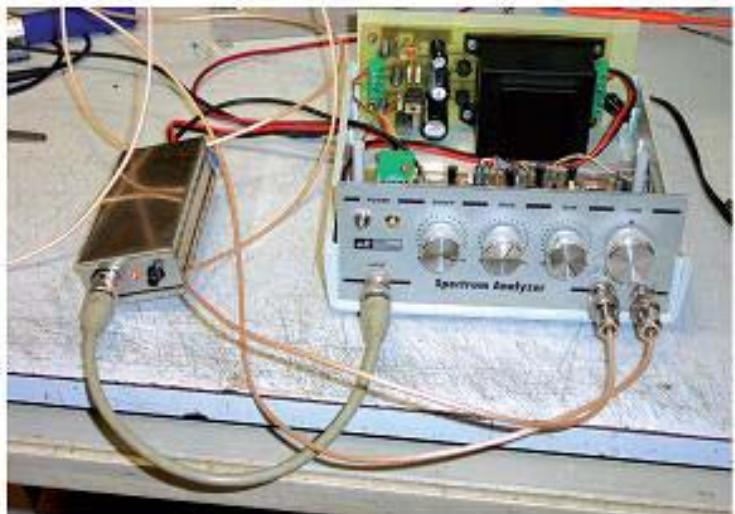


Fig.14 Para ajustar el compensador C10 hay que conectar el Generador al Analizador y este último a las entradas XY de un oscilloscopio.



Fig.15 Es posible que el compensador C10 esté ajustado sin necesidad de rediseñarlo. Si no fuera así en la pantalla del oscilloscopio aparecerá ruido, perdiendo la señal.

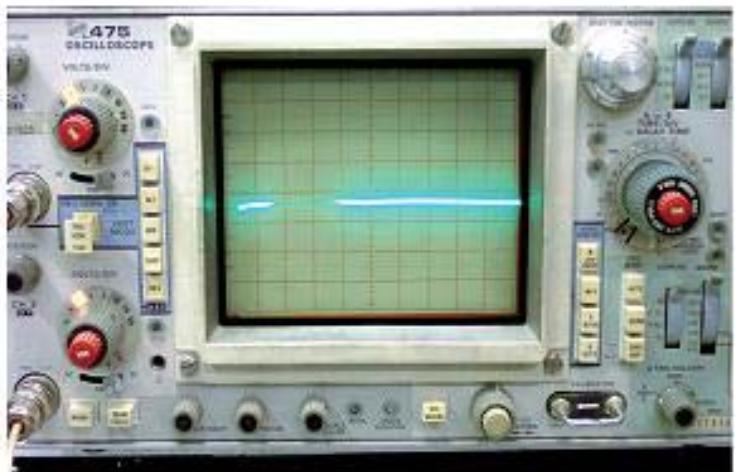


Fig.16 Una vez girado el cursor del trimmer R10 completamente en sentido de las agujas del reloj para obtener en la salida la máxima potencia, hay que regular el compensador C10 hasta visualizar una señal similar a la aquí mostrada.

Como hemos indicado al principio del artículo las aplicaciones de este circuito son muy numerosas. Seguidamente exponemos dos a modo de ejemplo.

PROBAR un FILTRO

Establecer únicamente mediante cálculos teóricos la frecuencia de corte de los filtros solo puede proporcionar valores aproximados, fundamentalmente por la tolerancia de los componentes. Con el Generador Tracking podemos determinar la frecuencia de corte exacta del filtro.

Para demostrar esta afirmación hemos montado un filtro pasa-banda formado por dos inductancias envueltas al aire y por dos compensadores (ver Fig.17).

A continuación hemos conectado el filtro entre la salida del Generador Tracking y la entrada del Analizador de espectro para visualizar en la pantalla del osciloscopio la curva de respuesta.

Ajustando con un destornillador los compensadores se puede modificar la frecuencia central del filtro. En efecto, la curva se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda en función de la capacidad de los compensadores.

Obviamente el filtro tendrá una curva mejor cuando las frecuencias de resonancia de las dos redes L/C tiendan a ser iguales.

Otro interesante experimento que se puede realizar es probar a separar o acercar las dos bobinas entre sí.

En este caso se observará en la pantalla del osciloscopio que la banda pasante del filtro cambia mientras que la frecuencia central permanece fija.

También podremos posicionar los conectores cerca de las bobinas de sintonía para verificar el efecto que se produce.

Todas estas medidas también pueden ser realizadas utilizando cualquier transformador de media frecuencia.

DETERMINAR la FRECUENCIA de RESONANCIA de una ANTENA

Con el Generador Tracking y un puente reflectométrico se puede determinar la frecuencia de trabajo de una antena así como la calidad de una carga resistiva.

Para esta aplicación se puede utilizar puente reflectométrico presentado la revista N°191 con la referencia LX.1429.

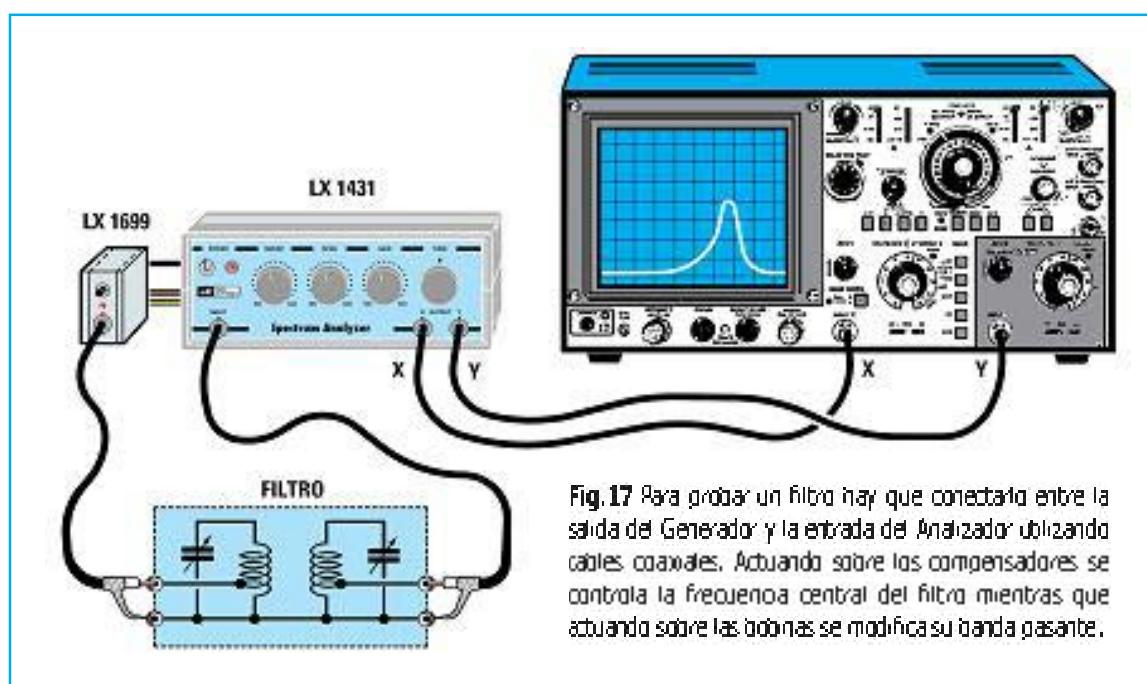


Fig.18 Para realizar nuestras pruebas hemos soldado sobre una placa de cobre el filtro cuya esquema eléctrico se muestra en la Fig.17. Está compuesto por dos bobinas envueltas al aire y por dos compensadores.

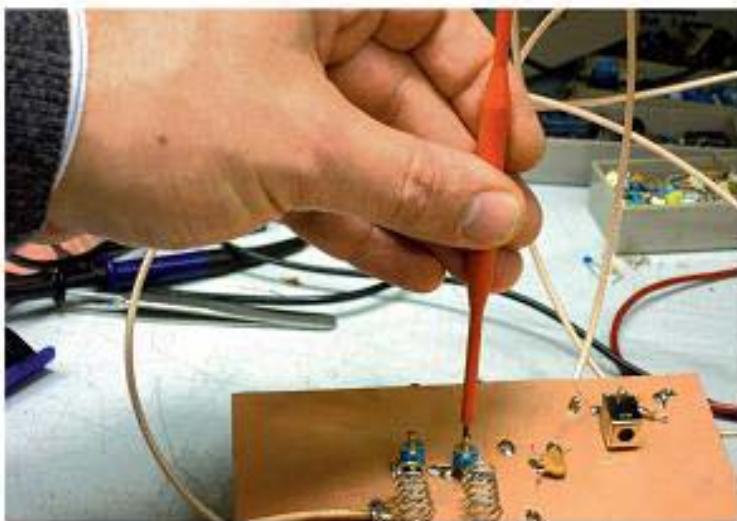
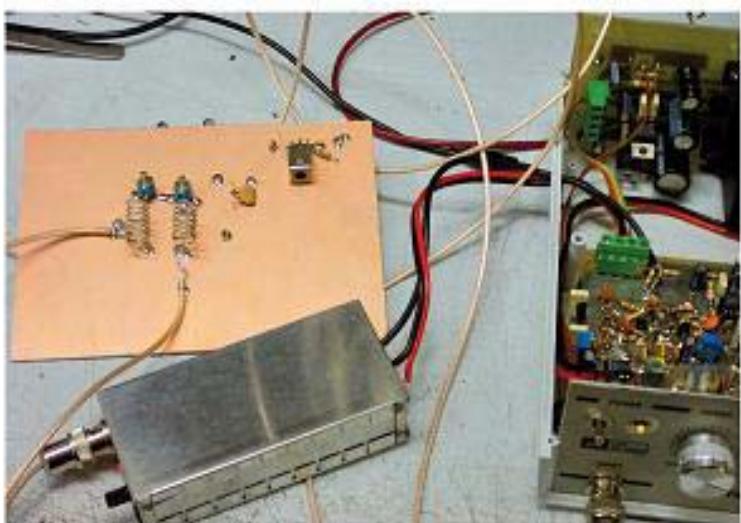


Fig.19 Para ajustar los cursorres de los compensadores hay que utilizar un destornillador con mango de plástico evitando así introducir en el circuito capacidades parásitas.

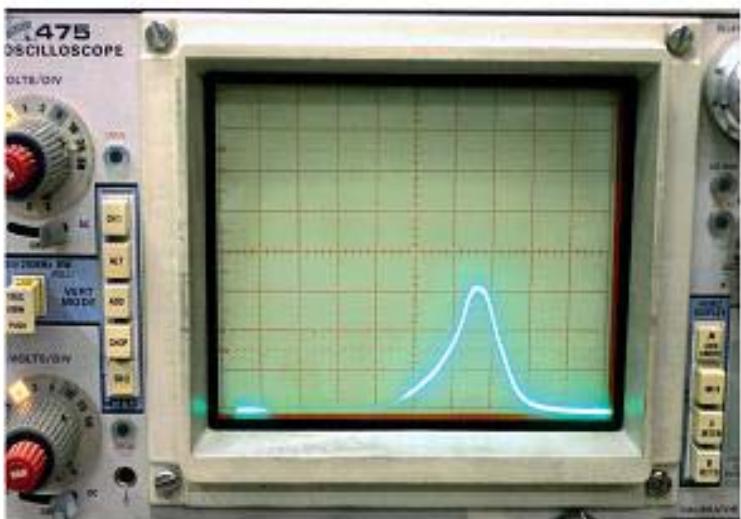


Fig.20 En la pantalla se muestra la frecuencia central. La mejor curva del filtro se obtiene cuando las frecuencias de resonancia son iguales.

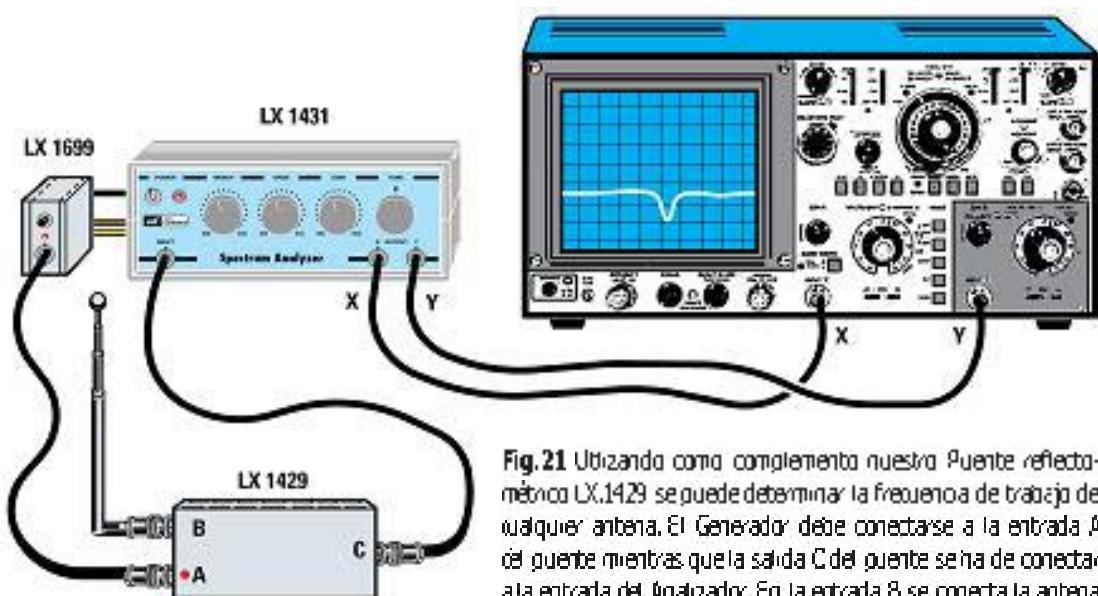


Fig. 21 Utilizando como complemento nuestro Puente reflectó-métrico LX.1429 seguiremos determinar la frecuencia de trabajo de cualquier antena. El Generador debe conectarse a la entrada A del puente mientras que la salida C del puente se ha de conectar a la entrada B del Analizador. En la entrada B se conecta la antena de la que se quiere determinar su frecuencia de resonancia.

El puente debe conectarse como se muestra en la Fig.21:

- Generador Tracking (conector A)
- Analizador de espectro (conector C)
- Antena (conector B)

En la pantalla del osciloscopio se puede ver la frecuencia de sintonía de la antena, que corresponde a la frecuencia en la que el nivel de la curva del Generador Tracking es el más bajo.

Además se puede analizar como la curva queda influenciada por la presencia de una base de masa puesta bajo la antena, por ejemplo acercando una placa virgen de circuito impreso.

CONCLUSIONES

Como se ha podido comprobar el Generador Tracking LX.1699 es un accesorio sencillo que puede complementar perfectamente al Analizador de espectro LX.1431, potenciando sus ya numerosas funciones ... y a un precio realmente ajustado.

FRECIOS del ANALIZADOR

LX.1431: Todos los componentes necesarios para realizar la etapa base, incluyendo los mandos y el circuito impreso, excluyendo la etapa de alimentación y el mueble 105,48€

LX.1432: Todos los componentes necesarios para realizar la etapa de alimentación, incluyendo circuito impreso y cordón de alimentación 37,98€

MO.1431: Mueble de plástico con panel perforado y serigrafiado 19,41€

RG1.100: Dos cables coaxiales de 1 metro cada uno con conectores BNC para conectar el Analizador al osciloscopio 13,10€

LX.1431: circuito impreso 25,00€
LX.1432: circuito impreso 9,77€

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A

Recordamos que las revistas N°191-192 están aun disponibles al precio de 5,25 € (I.V.A. incluido).



Fig.22 En nuestras numerosas pruebas de laboratorio hemos utilizado también, obteniendo óptimos resultados, un puente reflectométrico comercial.

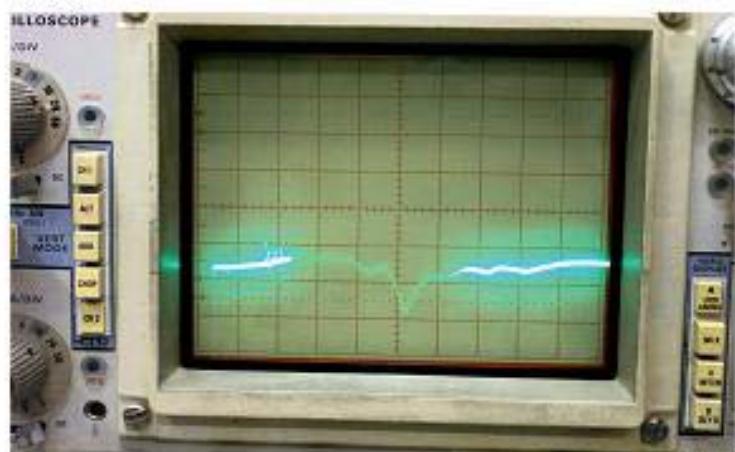


Fig.23 La frecuencia de sintonía de una antena corresponde al "punto" de la curva donde el Generador Tracking alcanza el valor más bajo.



Fig.24 El Generador Tracking está encerrado dentro un mueble contenedor metálico que lo aísla completamente. El mueble se proporciona perforado.

FRECIOS DE REALIZACIÓN

LX.1699: Precio de todos los componentes necesarios para la realización del Generador Tracking (ver Figs.7-10), incluyendo el circuito impreso, todos los componentes mostrados en las Figs.11-12 y el mueble contenedor metálico MTK.1699 perforado 82,00€

LX.1699: Circuito impreso 8,00€

RG1.05: Precio de un cable coaxial de 50 cm con conectores BNC indispensable para ajuste del compensador y para conectar el Generador Tracking LX.1699 al Analizador de espectro LX.1431 8,00€

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.